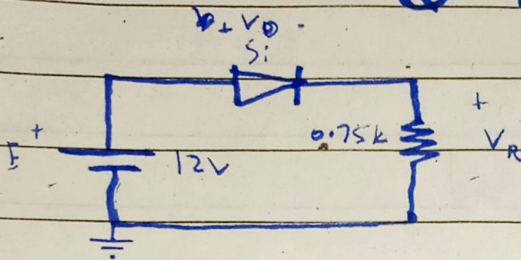


Assignment - 1

Name:- Aliyan Ahmed Cheema

Reg # FA22-BCE-028 (B)

Q-1



Applying KVL,

$$-E + V_D + V_R = 0$$

$$V_D + I_D R = 12$$


$$V_D + I_D \times 0.75 = 12$$

To draw load line, first we find I_D when $V_D = 0$

$$0.75 I_D = 12 \Rightarrow I_D = 16 \text{ mA}$$

when $I_D = 0$

$$V_D = 12 \text{ V}$$

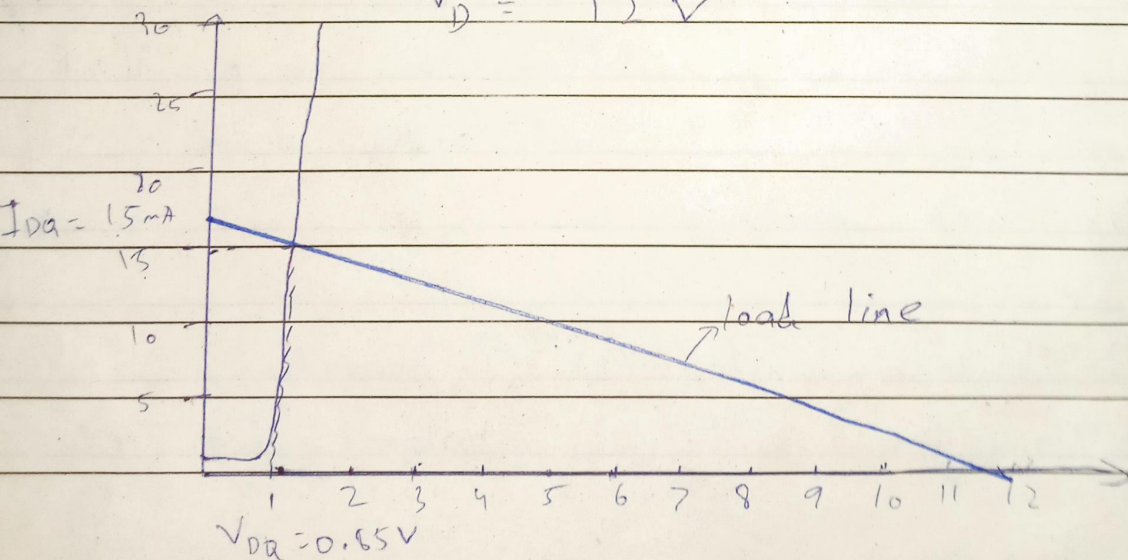


From the graph, we see that V_D and I_D at point Q is,

$$V_{DQ} = 0.85 \text{ V}$$

$$I_{DQ} = 15 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} V_R &= E - V_{DQ} \\ &= 12 - 0.85 \\ &= 11.15 \text{ V} \end{aligned}$$

Q-2

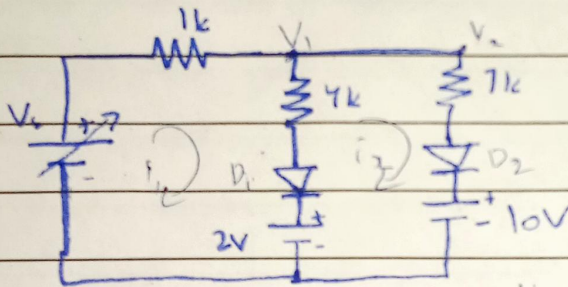

At V_1 ,

$$V_D = V_1 - 2 \text{ V}$$

At V_2 ,

$$V_D = V_2 - 10 \text{ V}$$

Hence, the voltage across

V_1 to turn the diode

D_1 on is 2.7 whereas

for V_2 is 10.7, since

they are in parallel so

will apply 10.7V as V_D .

$$V_S = V_{1kR} + 10 + V$$

$$V_S \approx 12 \text{ V}$$

Using Mesh Analysis

M₁,

$$-20 + 1000i + 4000(i_1 - i_2) + 0.7 + 2 = 0$$

$$-20 + 1000i + 4000i_1 - 4000i_2 + 0.7 + 2 = 0$$

$$5000 i_1 - 4000 i_2 = 17.3$$

M_2 ,

$$-2 + 0.7 + 4000 (i_2 - i_1) + 7000 i_2 + 0.7 + 10 = 0$$

$$-2 - 0.7 + 4000 i_2 - 4000 i_1 + 7000 i_2 + 0.7 + 10 = 0$$

$$-4000 i_1 + 11000 i_2 = -8$$



$$i_1 = 4.05 \text{ mA}$$

$$i_2 = 0.149 \text{ mA}$$


$$I_{D_1} = i_1 - i_2 = 3.3 \text{ mA}$$

$$I_{D_2} = 0.749 \text{ mA}$$

Q3

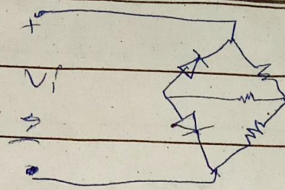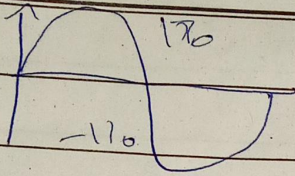



For the cycle,

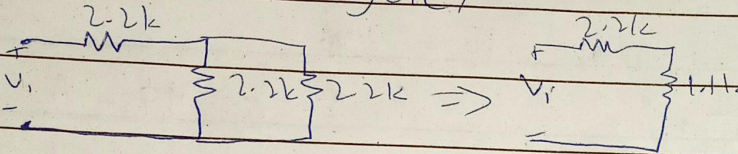

$$V_o = \frac{1.1}{1.1 \times 2.2} \times 170 = 56.67V$$

For -ve cycle,


$$\therefore V_i = -170V$$

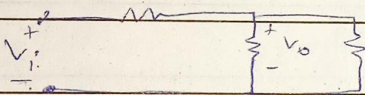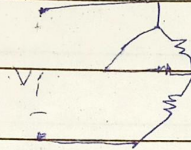

Adding the resistance in parallel &



Apply VD
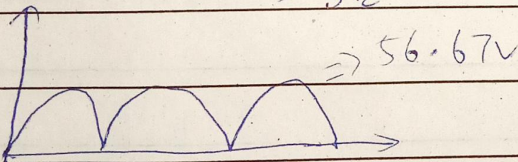
$$V_o = \frac{1.1k \times 170}{3.3k} = 56.67V$$




$$V_{oc} = 0.636 \times 56.67 = 36.04V \text{ Ans}$$

Q-4

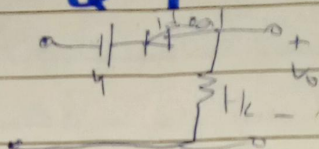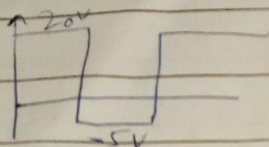

The diode will work in the -ve cycle,

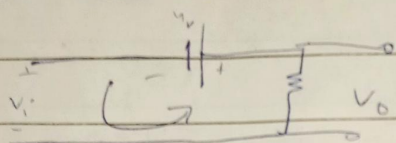


$$V_i - V_o + 4 = 0$$



$$-5 + 4 = V_o$$

$$V_o = -1V$$

So the graph will be,

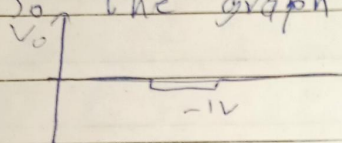

Q-5

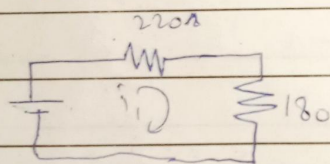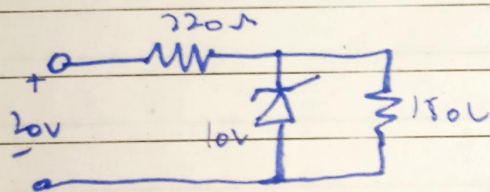

Applying KVL

$$-20 + 220i + 180i = 0$$

$$i = 0.05 A = 50 mA$$

$$V_L = IR = 50 \times 10^{-3} \times 180 = 9V$$

Since $9V < 10V$


The diode will remain off

Then,

$$V_L = 9V, \quad I_L = 50 \text{ mA}$$

$$I_2 = 0A, \quad I_R = 180 \text{ mA}$$

b, $R_L = 470 \Omega$

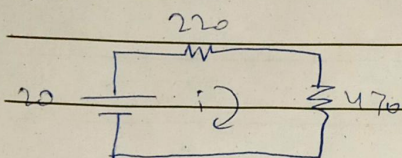

KVL,


$$-20 + 220i + 470i = 0$$

$$i = 0.02899A = 28.99 \text{ mA}$$

$$V_L = IR = 28.99 \times 10^{-3} \times 470$$

$$V_L = 13.6V$$

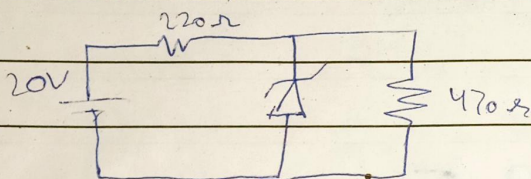Since $13.6 > 10$ so the diode will
burn on.



$$V_L = 10V$$

$$I_L = \frac{V}{R} = \frac{10}{470} = 0.0213 = 21.28 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{P}{V} = \frac{400 \times 10^{-3}}{10} = 40 \text{ mA}$$

$$I_R = \frac{V_S - V_L}{220} = \frac{20 - 10}{220} = 45.45 \text{ mA}$$

c) $R_L = ?$ for maximum power

Find I_L :

$$P = 1 \text{ W}$$

$$I_2 = \frac{400 \times 10^{-3}}{10} = 40 \text{ mA}$$

$$I_{L_{\min}} = I_R - I_2 = (45.45 - 40) \text{ mA} = 5.45 \text{ mA}$$

$$R_L = \frac{V}{I} = \frac{10}{5.45 \times 10^{-3}} = \boxed{1834.9 \Omega}$$

a) $R_L = ?$ minimum value

Applying Voltage divider.

$$V_L = 10 = \frac{R_L (20)}{10 R_L + 2200}$$



$$10 R_L + 2200 = 20 R_L$$

$$10 R_L + 2200 = 20 R_L$$

$$10 R_L = 2200$$

$$\boxed{R_L = 220 \Omega}$$

Q-6

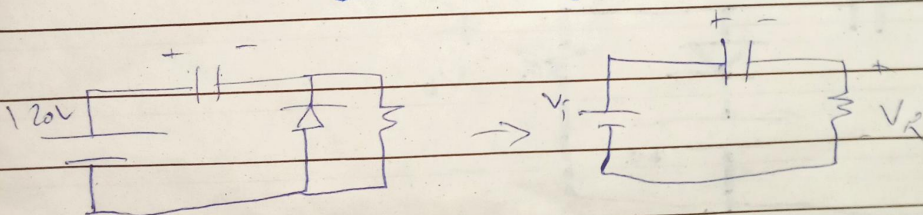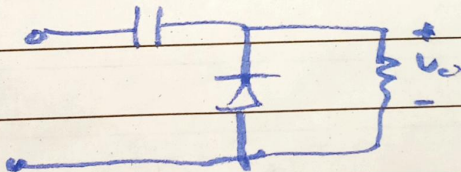

the cycle:-

$$-V_i + V_c + V_R = 0$$

$$V_c = 120 - V_R$$

the cycle:-


$$+V_i + V_R - V_c = 0$$

$$= 120 + 120 - V_R$$

$$V_R = 240 - V_R$$

$$2V_R = 240$$


$$\boxed{V_R = 120}$$

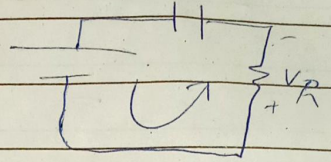

$$V_o = 120 - V_R = 120 - 120 = 0V$$

$$V_{dc} = \frac{240 + 0}{2} = 120$$

Hence,

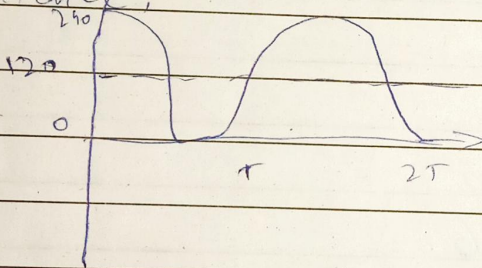

b)

